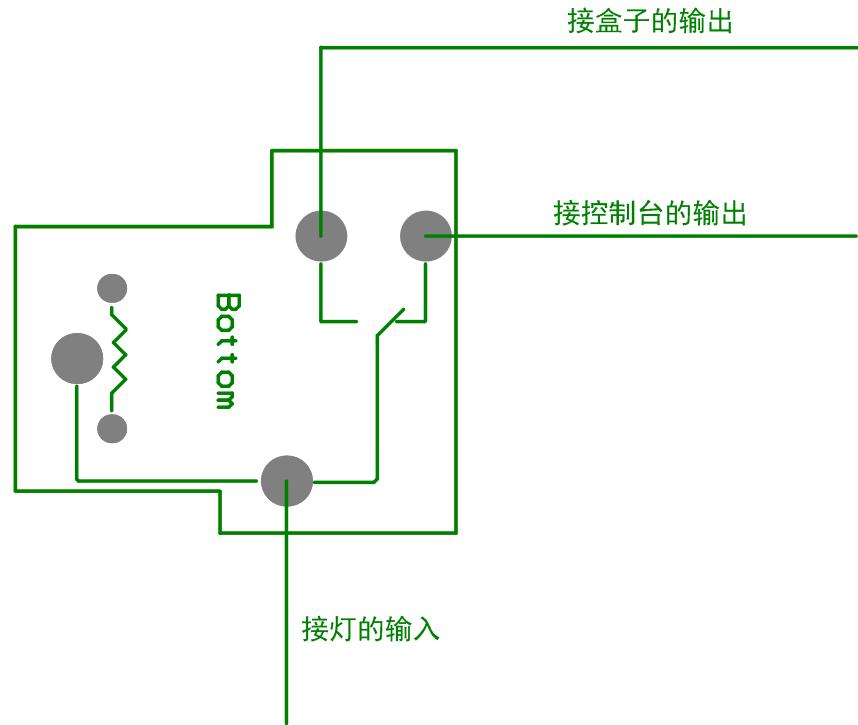


DMX512不能并输出，任何时候只能1台主机，有2台主机可以通过继电器切换，如图 – hahan123.com



地线（1）可以接一起共用，再用2个继电器或者带2路的继电器，分别如图接灯光的DMX+（3） / DMX-（2）

说明：中控没开，控制台可以用（继电器常闭），中控开了，继电器吸合，跳到盒子输出